FCC = produs de sume
produs de Maxtermi

FCD = suma produselor
suma de minitermi

Numărătoare: o MSF unde starea următoare depinde doar de starea curentă

Automatul: o MSF unde starea următoare depinde de starea curentă + intrarea externă (x)

Multiplexorul (Mux): alegem calea pe care o lăsăm să automat
x=1
sau x=0

MSF - mașină de stări finite
- circuit logic secvențial care își schimbă starea în funcție de intrări și de starea memorată anterior

MSb = most significant bit
= bitul cu cea mai mare valoare poziționată ← ←
= pt. complementul față de 2 este bitul de semn

LSb = least significant bit
= cea mai mică pondere → →

PRIORITATE: S R C JK

JK -
00 - mem
01 - reset
10 - set
11 - toggle

Q_t	Q_{t+1}	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

BB D - copiază D la Q ↑

BB T - toggle ↑

BB JK - copiază j>g dacă $j \oplus k = 1$
$j = \overline{k} = 0$ = mem
$j = k = 1$ = toggle