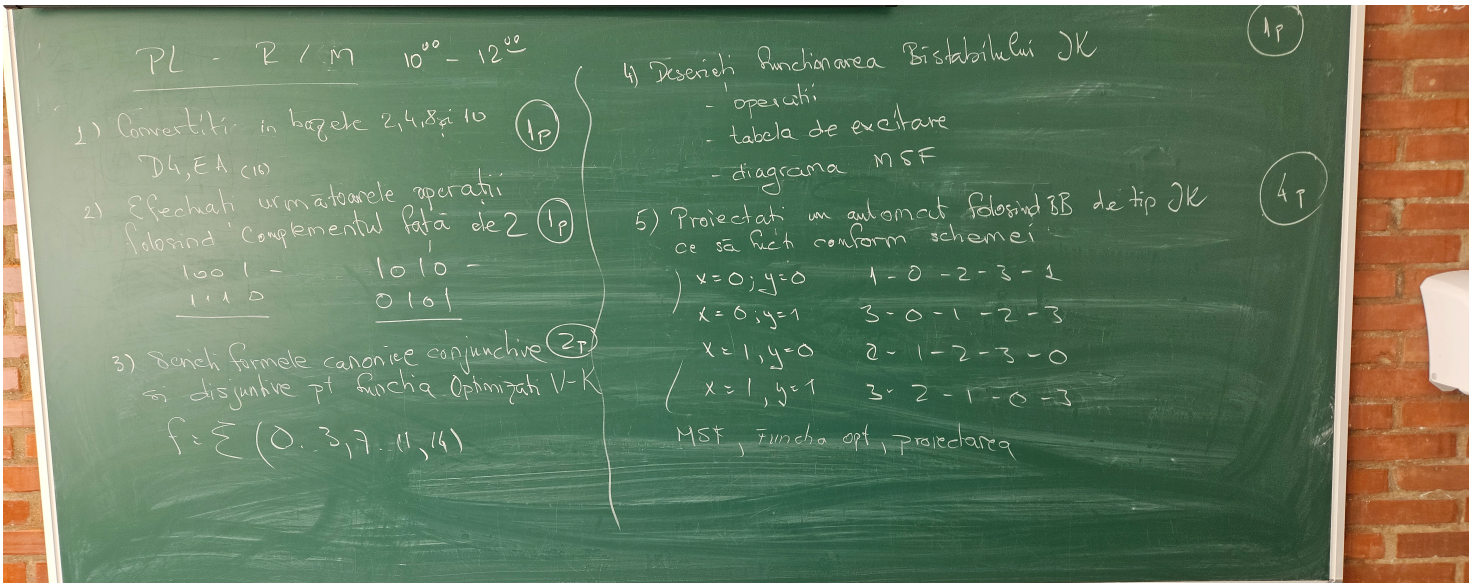

PL - R / M 10^00 - 12^00
1) Convertiți în bazele 2,4,8 și 10 (1p)
D4,EA (16)
2) Efectuați următoarele operații folosind Complementul față de 2 (1p)
1001 - 1010 -
111 0 0101
3) Scrieți formele canonice conjunctive (2p)
și disjunctive pt funcția Optimizați V-K
f = Σ(0, 3, 7, 11, 14)
4) Descrieți funcționarea Bistabilului JK (1p)
- operații
- tabela de excitare
- diagrama MSF
5) Proiectați un automat folosind BB de tip JK (4p)
ce să facă conform schemei
x=0; y=0 1-0-2-3-1
x=0; y=1 3-0-1-2-3
x=1, y=0 2-1-2-3-0
x=1, y=1 3-2-1-0-3
MSF, funcția opt, proiectarea